

# Table de Karnaugh

Exemple : On reprend la table de Karnaugh de

$$X = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d}$$

X	a b			
	00	01	11	10
c d	00	0	0	1
	01	1	0	1
	11	1	0	1
	10	1	0	1

$$X = \bar{b}$$

- 1 Soit on regroupe les "0" et on fait le **produit des maxtermes** de variables qui ne changent pas et qui rendent faux  $X$ .
- 2 Soit on regroupe les "1" et on fait la **somme des mintermes** de variables qui ne changent pas et qui rendent vrai  $X$ .


## Circuits logiques et booléens

- Les *circuits logiques*, composants de base des ordinateurs, sont conçus à partir de *circuits élémentaires* correspondants aux opérations booléennes "·", "+" et "¬".
- Un circuit logique peut être vu comme une boîte noire ayant  
 $n \geq 1$  ports d'entrée  $e_1, e_2, \dots, e_n$   
 $m \geq 1$  ports de sortie  $s_1, s_2, \dots, s_m$
- Il traite des informations codées sur  $n$  bits et donne des informations codées sur  $m$  bits.
- Le codage de l'information, en entrée ou sortie, est représenté par l'absence (0) ou la présence (1) d'une tension électrique.
- On appelle ces circuits *logiques* car un bit d'information 0 est assimilé à la valeur de vérité *faux* et 1 à *vrai*
- On représente ainsi une application de  $\{0, 1\}^n$  dans  $\{0, 1\}^m$

# Exemple : additionneur 1 bit

Soit un circuit électronique destiné à l'addition bit à bit.

Le schéma est le suivant

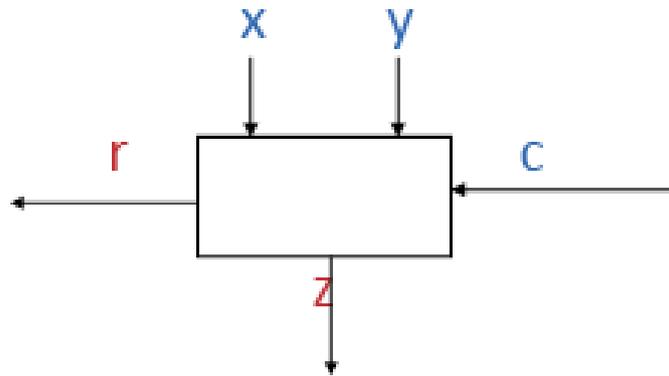


- Les entrées sont les bits X et Y et le report C .
- Les sorties sont le bit de sortie Z et la retenue r .
- Le résultat de  $(X+Y+C)_2$  est donné par Z et r .

## Table de vérité de l'additionneur bit à bit

On obtient ainsi la table de vérité

entrées			sorties	
x	y	c	z	r
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

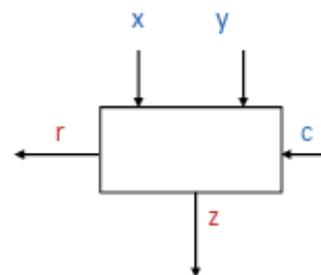

D'où :

$$Z = (\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot c) + (\bar{x} \cdot y \cdot \bar{c}) + (x \cdot \bar{y} \cdot \bar{c}) + (x \cdot y \cdot c)$$

$$r = (\bar{x} \cdot y \cdot c) + (x \cdot \bar{y} \cdot c) + (x \cdot y \cdot \bar{c}) + (x \cdot y \cdot c)$$

# Additionneur : table de Karnaugh

- On peut dresser les tables de Karnaugh pour Z et r :

<b>Z</b>	xy	00	01	11	10
c	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

<b>r</b>	xy	00	01	11	10
c	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0

- On déduit une forme normale disjonctive simplifiée pour r

$$r = (x.y) + (x.c) + (y.c)$$

Il suffit de trois . et deux + pour implémenter la retenue.

- La sortie Z s'écrit plus facilement avec l'opérateur  $\oplus$ , «ou exclusif»

$$Z = x \oplus y \oplus c,$$

avec

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

## Spécification d'un circuit logique

- C'est la description du fonctionnement interne du circuit
  - Par une table de vérité : on donne les valeurs de sortie pour chacune des entrées possibles : il y en a  $2^n$

$e_1$	...	$e_n$	$s_1$	...	$s_m$
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$i_1$	...	$i_n$	$o_1$	...	$o_m$
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$

- Par  $m$  fonctions booléennes de  $n$  variables, chacune donnant une sortie  $s_i$ ,  $1 \leq i \leq m$ .
- On parle aussi de circuit logique «combinatoire» : le résultat ne dépend que des entrées, il n'y a pas besoin de synchronisation ou d'«horloge».

# Représentation des portes logiques élémentaires

- Un circuit est représenté grâce aux opérateurs de bases.
- La représentation des portes logiques de base est définie par des normes ANSI/IEEE.

Nom	Symbole	Opération
ET		$A.B$
OU		$A + B$
NON		$\bar{A}$

Nom	Symbole	Opération
NON-ET		$\overline{A.B}$
NON-OU		$\overline{A + B}$
OU exclusif		$A \oplus B$


Voir [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction\\_logique](http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logique)

- La porte NON est souvent appelé **inverseur**.  
Utilisée en entrée ou en sortie, elle est représentée comme une «bulle».


## Des formules aux circuits

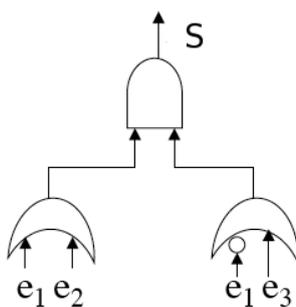*Exemple* :  $S = (e_1 + e_2).(e_1 + e_3)$

- Le circuit doit avoir autant d'entrées que de variables booléennes.
- On introduit des bifurcations par des • pour répéter des variables.




devient

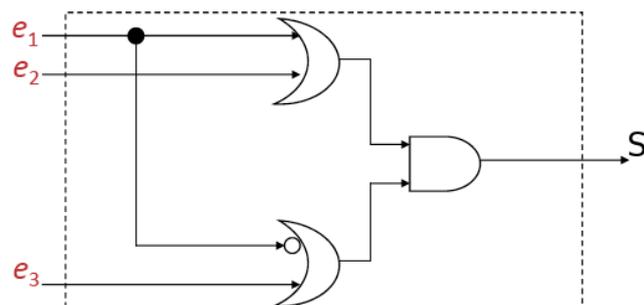
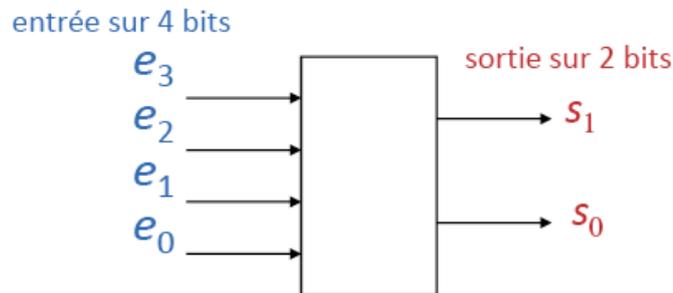
# Exemple : reste de la division par 3

Spécifier un circuit logique tel que

- l'entrée est un entier  $n$  compris entre 0 et 15
- la sortie est le reste de la division entière de  $n$  par 3
- alors
  - 1 l'entrée peut être codée en binaire naturel sur 4 bits ;
  - 2 la sortie peut être codée sur 2 bits ;
  - 3 Le schéma est



# Exemple : reste de la division par 3

La table de vérité est

entier	$e_3$	$e_2$	$e_1$	$e_0$	$s_1$	$s_0$	Valeur du reste
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1
2	0	0	1	0	1	0	2
3	0	0	1	1	0	0	0
4	0	1	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	2
6	0	1	1	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	0	2
9	1	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0	0	1	1
11	1	0	1	1	1	0	2
12	1	1	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	2
15	1	1	1	1	0	0	0

# Exemple : reste de la division par 3

L'on obtient les formes normales :

$$s_0 = (\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_1 \cdot e_0) + (\bar{e}_3 \cdot e_2 \cdot \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_0) + (\bar{e}_3 \cdot e_2 \cdot e_1 \cdot e_0) + (e_3 \cdot \bar{e}_2 \cdot e_1 \cdot \bar{e}_0) + (e_3 \cdot e_2 \cdot \bar{e}_1 \cdot e_0)$$


et

$$s_1 = (\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_2 \cdot e_1 \cdot \bar{e}_0) + (\bar{e}_3 \cdot e_2 \cdot \bar{e}_1 \cdot e_0) + (e_3 \cdot \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_0) + (e_3 \cdot \bar{e}_2 \cdot e_1 \cdot e_0) + (e_3 \cdot e_2 \cdot e_1 \cdot \bar{e}_0)$$

d'où l'on peut tirer le schéma du circuit. . .

# Exemple : reste de la division par 3

Le circuit. . .

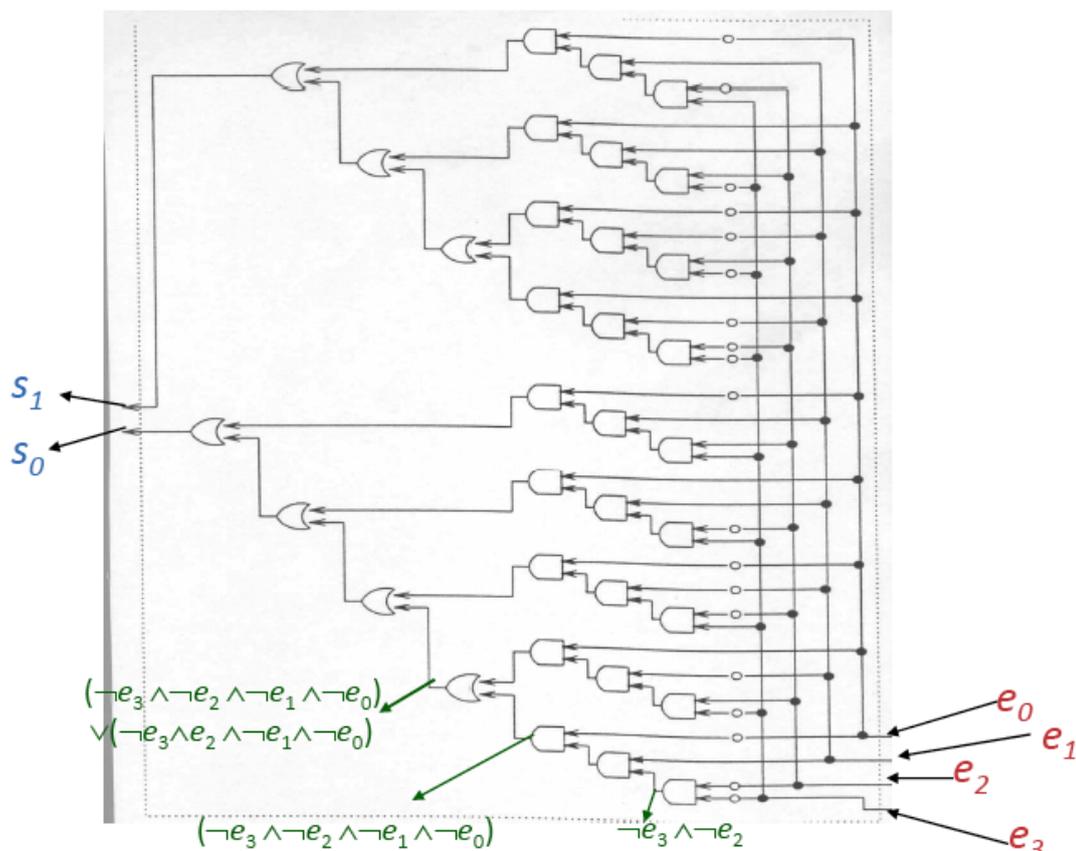


# Exemple : circuit additionneur 16 bits

Un circuit additionneur 16 bits a 32 entrées et 17 sorties :


- 16 entrées reçoivent un premier entier naturel codé sur 16 bits ;
- 16 autres entrées reçoivent un deuxième entier naturel codé sur 16 bits ;
- 16 sorties constituent la représentation en base 2 de la somme deux entiers en entrée ;
- Le 17ème bit est un éventuel dépassement de capacité.
- Une spécification par table de vérité n'est pas envisageable.
- De même, écrire les 17 formules spécifiant les 17 sorties sous forme normale est laborieux !
- On construit/développe un circuit additionneur 1 bit.  
On composera autant de «circuit 1 bit » que nécessaire.
- Le circuit sera un **circuit séquentiel** encore appelé **bascule** :  
une partie du circuit doit attendre le résultat d'une autre partie du circuit, d'où besoin d'une horloge.

# Exemple : circuit additionneur 16 bits

- L'additionneur 1 bit avec retenue

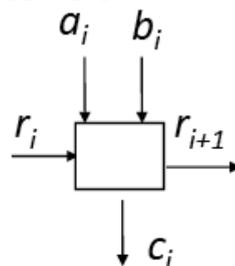


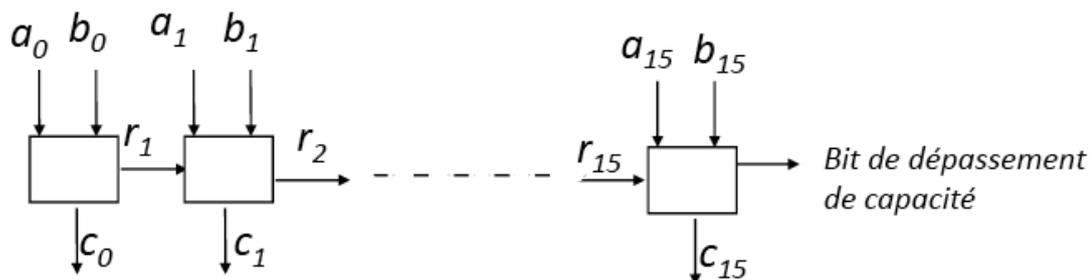
- L'additionneur 16 bits consiste en la succession de 16 additionneurs 1 bit



- Le  $i$ ème circuit 1 bit doit attendre le report du  $(i - 1)$ ème circuit 1 bit,  $1 \leq i \leq 16$ , avant de commencer.
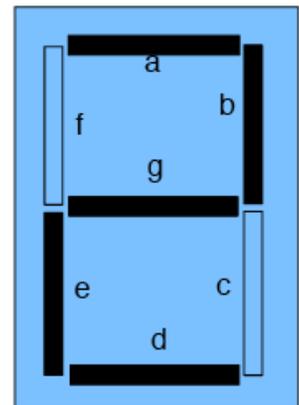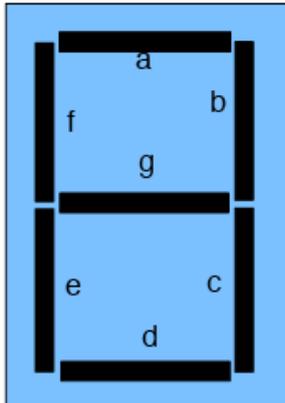
# Affichage à cristaux liquides

- Un afficheur numérique est composé de sept barres : a, b, c, d, e, f et g qui peuvent être allumées ou éteintes ;
- On veut afficher les chiffres de 0 à 9 : l'entrée du circuit est le code binaire du chiffre à afficher, la sortie est le signal qui allume ou éteint chaque barre.
- Exemple pour afficher 2 : il faut que  $a=1$ ,  $b=1$ ,  $c=0$ ,  $d=1$ ,  $e=1$ ,  $f=0$  et  $g=1$ .



# Affichage à cristaux liquides

Circuit de la barre e : soient p, q, r et s les quatre bits d'entrée pour coder les 10 chiffres.

La table de vérité pour la barre e s'écrit alors

p	q	r	s	e
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0

On écrit la formule E

$$E = (\bar{p}.\bar{q}.\bar{r}.\bar{s}) + (\bar{p}.\bar{q}.r.\bar{s}) + (\bar{p}.q.r.\bar{s}) + (p.\bar{q}.\bar{r}.\bar{s})$$

On simplifie


$$E = \bar{s}.([\bar{p}.\bar{q} + r]) + (p.\bar{q}.\bar{r})$$

## L'affichage à cristaux liquides

À partir de

$$E = \bar{s}.([\bar{p}.\bar{q} + r]) + (p.\bar{q}.\bar{r})$$

on obtient le circuit de la barre e :

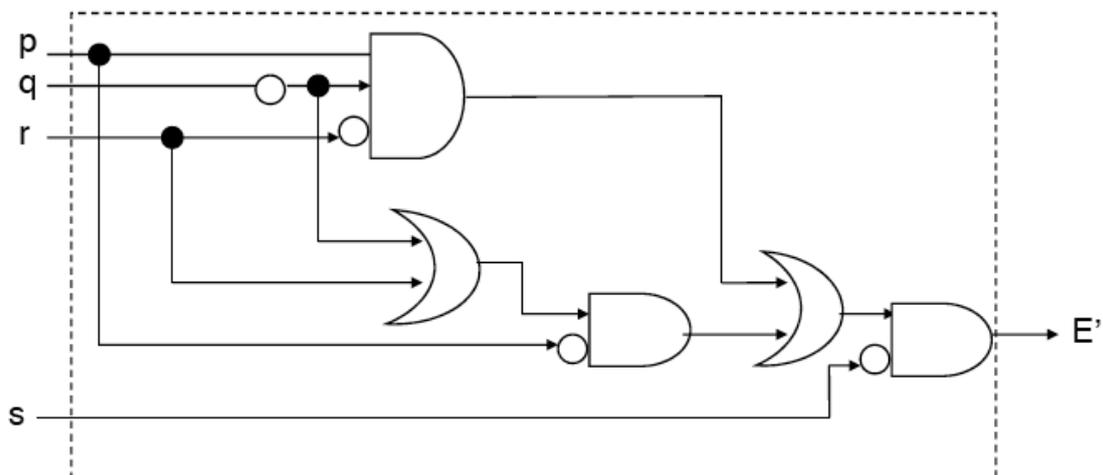

- Pour écrire les expressions algébriques impliquant des *opérateurs binaires*, on utilise en général la **notion infixée** : l'opérateur est écrit **entre** les opérandes.

*Exemples* : “ $2 + 2$ ” ; “ $2 * (4 - 5)$ ” ; “ $p \wedge (q \vee r)$ ” ; “ $(a.b) + c$ ” ...

- En mathématiques, on utilise le plus souvent une notation préfixée pour les *opérateurs unaires* :  
 $\sin \theta$  «sinus theta» ;  $\log x$  «logarithme de  $x$ » .  
Une exception est  $n!$  qui se lit «factorielle  $n$ ».
- Le mathématicien polonais Jan Łukasiewicz a proposé en 1924 une notation préfixée pour les opérateurs binaires : l'opérateur est écrit **avant** les opérandes.  
*Exemples* : “ $2 + 2$ ” s'écrit “ $+ 2 2$ ” et “ $2 * (4 - 5)$ ” s'écrit “ $* 2 - 4 5$ ”
- En honneur de Łukasiewicz on parle de **notation polonaise**.

## Notation polonaise

- Cette notation ne nécessite pas de parenthèses et est sans ambiguïté si les opérateurs sont binaires :  
*Exemples* : “ $* - 3 2 4$ ” signifie “ $(3-2)*4$ ” ;  
“ $/ * 4 2 2$ ” signifie “ $(4*2)/2$ ” et “ $* / 4 2 2$ ” signifie “ $(4/2) * 2$ ”.
- Des notations préfixe sont utilisées dans des langages de programmations tels que `Lisp`, `Tcl`, `Ap1`.
- Dans la **notation polonaise inverse** ou notation postfixée l'opérateur est écrit **après** les opérandes.

*Exemples* : “ $2 2 +$ ” ou “ $3 4 * 5 1 - *$ ”

Dans les années 1970/80, les calculatrices HP (Hewlett-Packard) ont utilisé ce principe :

il y a une touche **ENTER** qui permet de remplir une **pile**, une touche **CHS**, mais pas les touches **=**, **(** ou **)**.  
On utilise moins de touches qu'avec la notation infixée.

- Afin d'éviter des ambiguïtés un opérateur est soit unaire, soit binaire, . . .
- Łukasiewicz a introduit les notations suivantes pour le calcul des propositions

Not. standard	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
Not. polonaise	$Np$	$Kpq$	$Apq$	$Cpq$	$Epq$

- *Exemple* : Soit la formule  $F = ((\neg a \vee b) \wedge c) \rightarrow (\neg\neg a \wedge \neg b)$

Elle s'écrit  $CKANabcKNNaNb$

- Cette notation
  - 1 n'utilise aucune parenthèse ;
  - 2 définit la formule  $F$  sans ambiguïté.

## Notation polonaise préfixée

- Pas n'importe quelle suite de symboles ne représente une formule.
- Mais la notation polonaise préfixée permet un *test de bonne formation* très simple :

On affecte

- 1 le poids -1 aux variables
  - 2 le poids +1 aux connecteurs binaires  $K, A, C$  et  $E$
  - 3 le poids 0 au connecteur unaire  $N$
- Alors
    - 1 La somme des poids d'une formule est -1.
    - 2 Toute somme partielle à partir de la gauche est positive.
  - *Exemples* :  
 $ACpqr$  est bien formée et signifie " $(p \rightarrow q) \vee r$ "  
 $ACpEqr$  est mal formée : la somme vaut 0.